

中国科学技术大学计算机学院
《数字电路实验》报告



实验题目：简单组合逻辑电路
学生姓名：Ouedraogo Ezekiel B.
学生学号：PL19215001
完成日期：2020/11/03

计算机实验教学中心制

2020 年 10 月

【实验题目】

简单组合逻辑电路

【实验目的】

熟练掌握 Logisim 的基本用法

进一步熟悉 Logisim 更多功能

用 Logisim 设计组合逻辑电路并进行仿真

初步学习 Verilog 语法

【实验环境】

PC 一台：Windows 操作系统


Logisim 仿真工具。

Notepad++ 文本编辑器


【实验过程】

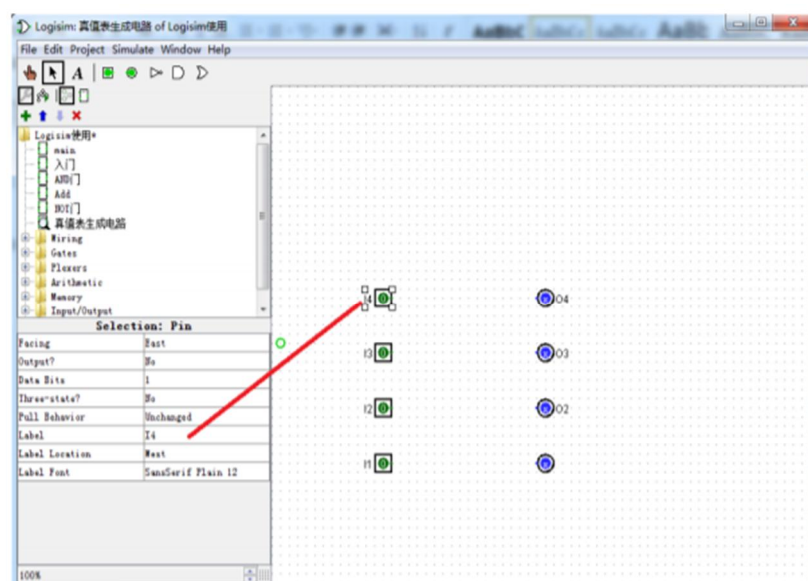1. 用真值表自动生成电路

首先在电路图中放置输入引脚，按同样的方式放置输出引脚。放置完毕后，给所有引脚标上标号，并按高低位顺序排列。




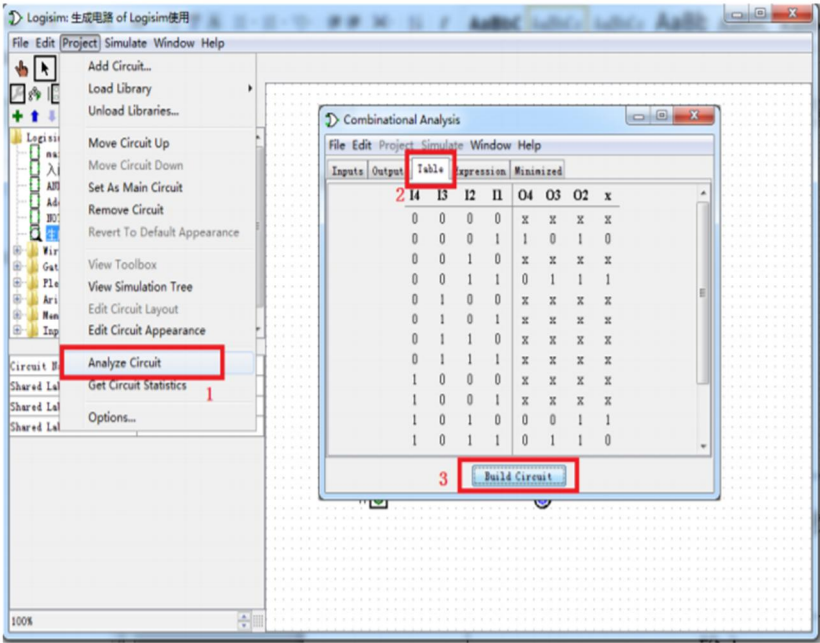然后在菜单栏的“Project”选项卡中选“Analyze Circuit”。在弹出的窗口中选择“Table”选项，修改输出值，最后点击“Build Circuit”便可生成电路。



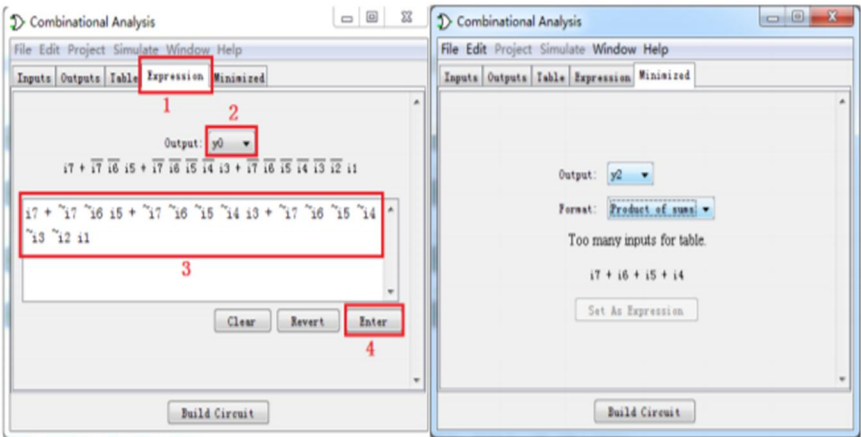2. 用表达式生成电路图


在 Logisim 中直接输入表达式生成电路，在“Project” --> “Analyze Circuit”的弹出窗口中选择“Expression”选项，填入每个输出信号的表达式，再借助“Minimized”选项卡对表达式进行简化，进而减少电路使用的逻辑门数量。最后点击“Build Circuit”生成电路。



3. Verilog HDL 语法入门

通过对照 Logisim 中设计的简单电路学习 Verilog 语法。

1) test 模块

 

下面以此为例介绍 Verilog 的写法。编写 Verilog 代码前首先新建一个文本文件，修改后缀并重命名为 test.v，使用 Notepad++ 文本编辑器进行编辑。代码内容为：

```
module test( //模块名称
input in,    //输入信号声明
output out,  //输出信号声明
output out_n);
//如需要，可在此处声明内部变量
/*****以下为逻辑描述部分*****/
    assign out = in;
    assign out_n = ~in;
/*****逻辑描述部分结束*****/
endmodule //模块名结束关键词
```

Verilog 模块的最基本结构。

```
module 模块名(
    输入端口声明,
    输出端口声明);
    内部信号声明<可选>;


    逻辑描述(模块主体)
endmodule
```

上述代码包含了每个模块都是以关键字 module 开头，以 endmodule 结束。module 后面是模块名，括号内是输入输出信号的声明。

代码中也用到了一个非常重要的关键字“assign”，该关键字放在逻辑表达式之前，用于表明后面是一条连续赋值语句。

单行注释以“//”开始，多行注释则使用“/* 注释内容 */”。

2) 半加器

 

其 Verilog 代码为:

```
module add(  
    input a, b,  
    output sum, cout);  
    assign {cout, sum} = a + b;  
endmodule
```


代码中因为输入 a, b 都是单 bit 信号，但他们相加的结果需要一个两 bit 位宽的信号才能保存，而 cout 和 sum 都是单 bit 的信号，通过使用{}（位拼接符号）将两个单 bit 信号拼接成了一个 2bit 信号，用于接收相加的结果。

此外此电路从行为级上进行了描述，直接描述了两个输入信号相加这一行为，实际上下面这段代码与前面所描述的电路是完全一样的，因为它们的行为特性一样。

```
module add(  
    input a, b,  
    output sum, cout);  
    assign cout = a & b;  
    assign sum = a ^ b;  
endmodule
```

在上面这段代码中有两条连续赋值语句，它们的顺序交换并不会对电路产生影响。

3) 全加器

 

其 Verilog 代码如下：


```
module full_add(
    input a, b, cin,
    output sum, cout);
    wire s, carry1, carry2;
    add add_inst1(
        .a (a ),
        .b (b ),
        .sum (s ),
        .cout (carry1));
    add add_inst2(
        .a (s ),
        .b (cin ),
        .sum (sum ),
        .cout (carry2));
    assign cout = carry1 | carry2;
endmodule
```

该代码中用到了内部信号声明，关键字 wire 表明声明的信号为线网类型。wire 类型是 verilog 中的默认类型。


模块调用：在本例中，我们调用了两个半加器，以实现全加器的功能，其中 add 为被调用模块的模块名，add_inst1、add_inst2 为实例化名称。

【实验练习】

1. 通过 Logisim 编辑真值表功能，完成电路设计。

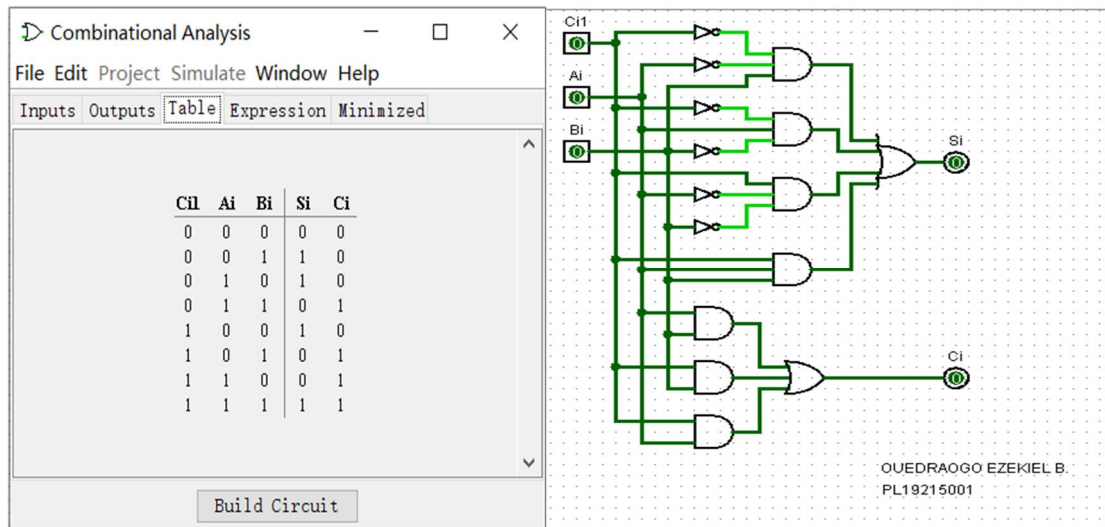


2. 通过 Logisim 的编辑表达式功能完成电路 设计

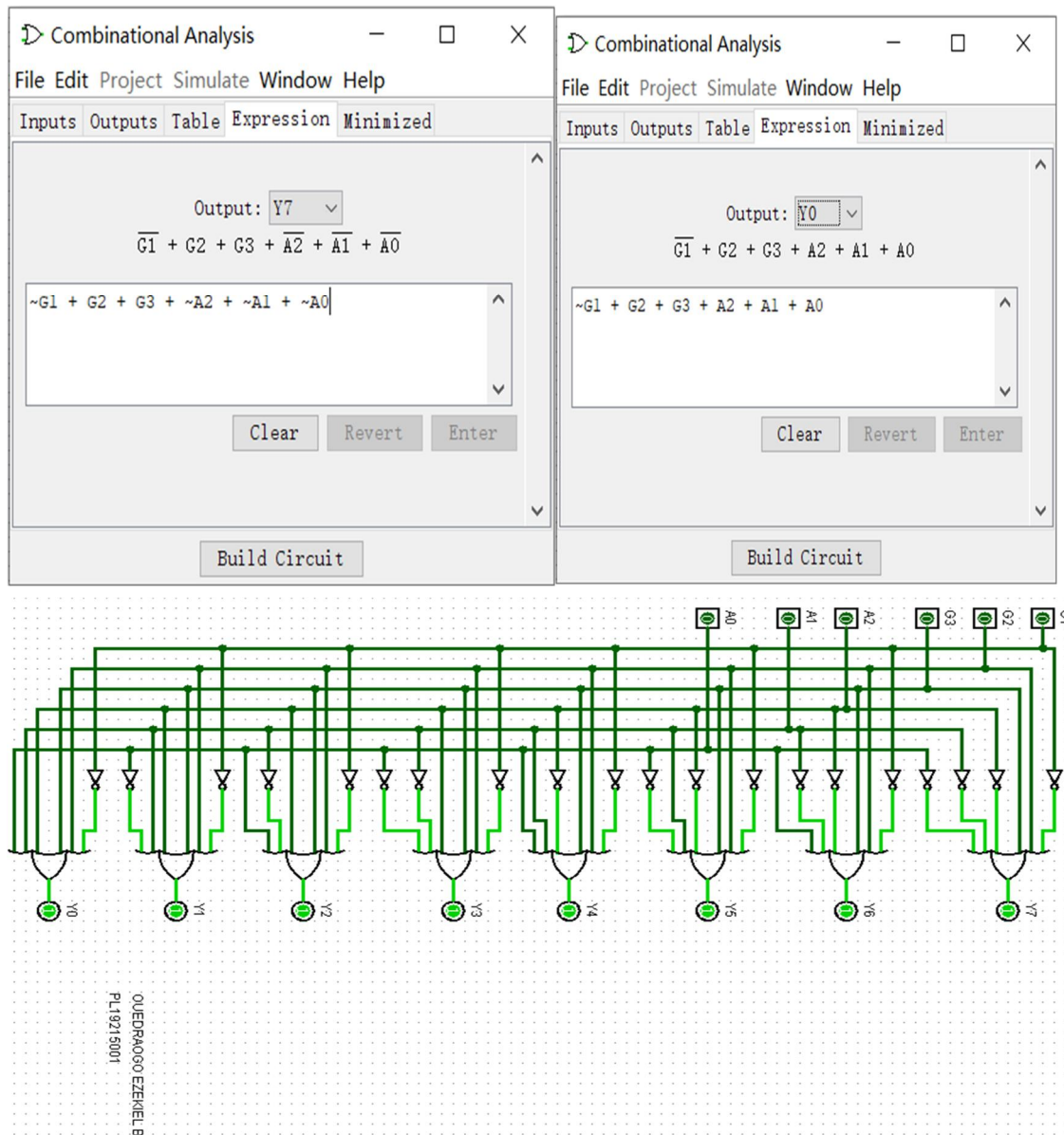

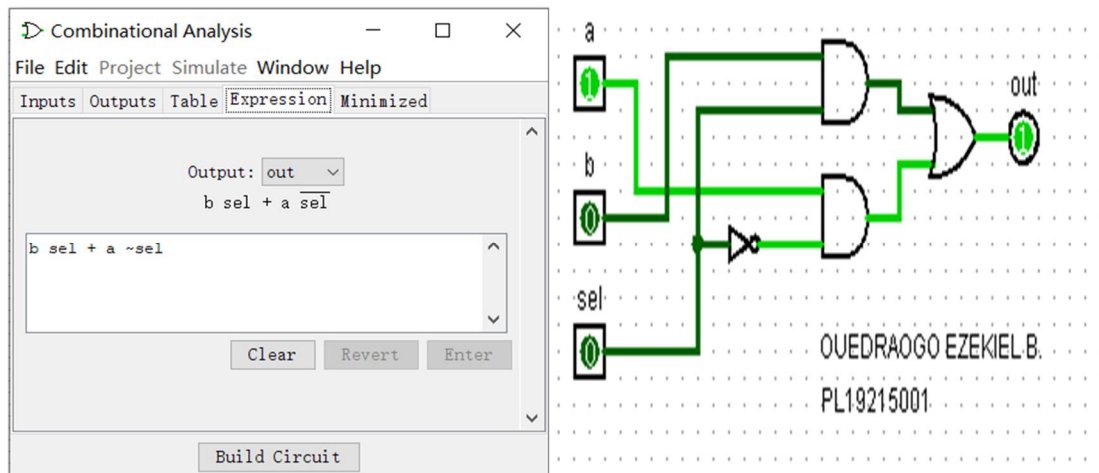3. 二选一选择器

使用 Logisim 绘制 1bit 位宽的二选一选择器电路图。输入为 a, b, sel , 输出为 out , sel 为 0 时选通 a 信号。通过 Logisim 编辑表达式功能设计电路 $out = a \cdot \overline{sel} + b \cdot sel$



据生成的电路图编写 Verilog 代码

```
1 module Mux_2 (  
2     input a,  
3     input b,  
4     input sel,  
5     output out  
6 );  
7  
8     assign out = (sel & b) | (~sel & a);  
9  
10 endmodule
```

4. 四选一选择器


通过上面的二选一选择器，用 Verilog 实现一个四选一选择器。输入信号为 $a, b, c, d, sel1, sel0$, $sel1$ 和 $sel0$ 都为 0 时选中 a 信号。


```

12 module Mux_4(
13     input a, b, c, d,
14     input sel0, sel1,
15     output out );
16
17     wire w1,w2;
18     Mux_2 mux1(.a(a),.b(c),.sel(sel1),.out(w1));
19     Mux_2 mux2(.a(b),.b(d),.sel(sel1),.out(w2));
20     Mux_2 mux3(.a(w1),.b(w2),.sel(sel0),.out(out));
21
22 endmodule

```

对应的电路图

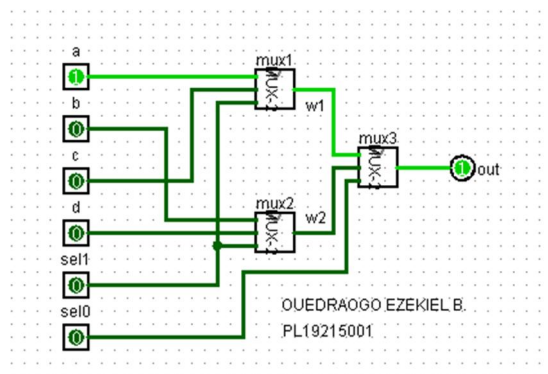

5. 优先编码器

根据前八位优先编码器真值表，编写 verilog 代码。

真值表

输入								输出		
i7	i6	i5	i4	i3	i2	i1	i0	y2	y1	y0
1	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1
0	1	x	x	x	x	x	x	1	1	0
0	0	1	x	x	x	x	x	1	0	1
0	0	0	1	x	x	x	x	1	0	0
0	0	0	0	1	x	x	x	0	1	1
0	0	0	0	0	1	x	x	0	1	0
0	0	0	0	0	0	1	x	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

代码

```

1 module top_module(
2     input i7, i6, i5, i4, i3, i2, i1, i0,
3     output y2, y1, y0 );
4
5     assign y2 = i7 | ~i7&i6 | ~i7&~i6&i5 | ~i7&~i6&~i5&i4;
6     assign y1 = i7 | ~i7&i6 | ~i7&~i6&~i5&i4&i3 | ~i7&~i6&~i5&~i4&~i3&i2;
7     assign y0 = i7 | ~i7&~i6&i5 | ~i7&~i6&~i5&~i4&i3 | ~i7&~i6&~i5&~i4&~i3&~i2&i1;
8
9 endmodule

```

6. 描述代码功能

代码

```

module test(
    input a, b, c,
    output s1, s2);
    assign s1= ~a & ~b & c / ~a & b & ~c / a & ~b & ~c / a & b & c;
    assign s2= ~a & b & c / a & ~b & c / a & b & ~c / ~a & ~b & ~c;
endmodule


```

为了研究代码的功能，首先建其真值表

a	b	c	S1	S2
0	0	0	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	0

已看出 a, b, c 中有奇数个1时 $S1$ 为1, $S2$ 为0，有偶数个1时 $S1$ 为0, $S2$ 为1。因此该代码判断输入中1个数的奇偶性。

电路图

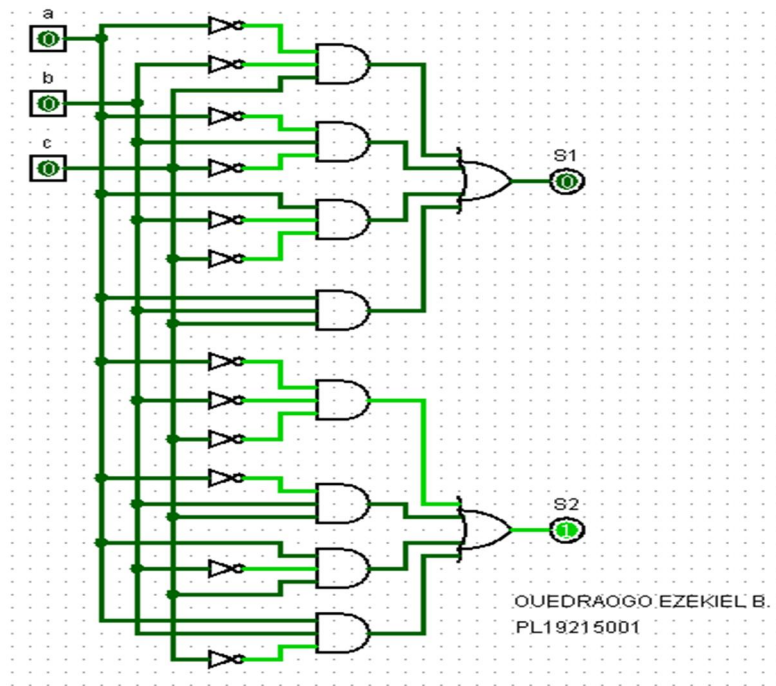

【总结与思考】

通过本次实验咱们进一步了解了 Logism 的更多的功能如自动生成电路功能，学到了 Verilog 的基本语法。