

中国科学技术大学计算机学院
《数字电路实验》报告



实验题目：实验 07 FPGA 实验平台及 IP 核使用

学生姓名：Ouedraogo Ezekiel B.

学生学号：PL19215001

完成日期：12/06/2020

计算机实验教学中心制

2020 年 10 月

【实验题目】

实验 07 FPGA 实验平台及 IP 核使用

【实验目的】

熟悉 FPGA0L 在线实验平台结构及使用
掌握 FPGA 开发各环节
学会使用 IP 核（知识产权核）

【实验环境】

VLAB 平台: vlab.ustc.edu.cn

FPGA0L 平台: fpgaol.ustc.edu.cn

Vivado

Logisim

【实验过程】

1. 使用时钟管理单元 IP 核

1.1. 通过计数器产生一个低频的脉冲信号


Verilog 代码

```
module clk_10(  
    input clk,  
    input rst,  
    output reg led,  
    output reg [3:0]count,  
    output pulse  
);  
always@(posedge clk)  
begin  
    if(rst || count >= 4'h9)  
        count <= 4'h0;  
    else  
        count <= count + 4'h1;  
    end  
    assign pulse = (count == 4'h1);  
    always@(posedge clk)  
    begin  
        if(rst)  
            led <= 1'b0;  
        else if(pulse)  
            led <= ~led;  
        end  
    endmodule
```

Verilog 仿真代码

```
module test_bunch(  
  
    );  
    reg clk,rst;  
    wire [3:0]count;  
    wire pulse, led;  
    clk_10  
clk_10(.clk(clk),.rst(rst),.led(led),.count(count),.pulse(pulse));  
    initial clk = 1'b0;  
    always #5 clk = ~clk;  
    initial  
    begin  
        rst = 1'b1;  
        #6 rst = 1'b0;  
        #1000 $finish;  
    end  
endmodule
```

其仿真波形如下图所示

 

1.2. 通过时钟管理单元 IP 核生成

用频率为 100Mhz 的时钟生成频率 10Mhz 和 200Mhz 时钟

IP Symbol Resource

☒ Show disabled ports

Component Name: clk_wiz_0

Clocking Options Output Clocks Port Renaming

The phase is calculated relative to the active input clock.

Output Clock	Port Name	Output Freq (MHz) Requested
<input checked="" type="checkbox"/> clk_out1	clk_out1	10
<input checked="" type="checkbox"/> clk_out2	clk_out2	200.000
<input type="checkbox"/> clk_out3	clk_out3	100.000
<input type="checkbox"/> clk_out4	clk_out4	100.000
<input type="checkbox"/> clk_out5	clk_out5	100.000
<input type="checkbox"/> clk_out6	clk_out7	100.000
<input type="checkbox"/> clk_out7	clk_out7	100.000

☐ USE CLOCK SEQUENCING

Output Clock	Sequence Number
clk_out1	1
clk_out2	1


仿真文件代码

```
module test(
input clk,
input rst,
output [7:0] led);
wire clk_10m,clk_200m,locked;
reg [31:0] cnt_1,cnt_2;
always@(posedge clk_200m)
begin
if(~locked)
cnt_1 <= 32'hAAAA_AAAA;
else
cnt_1 <= cnt_1+1'b1;;
end
always@(posedge clk_10m)
begin
if(~locked)
cnt_2 <= 32'hAAAA_AAAA;
else
cnt_2 <= cnt_2+1'b1;;
end
assign led = {cnt_1[27:24],cnt_2[27:24]};
clk_wiz_0 clk_wiz_0_inst(
.clk_in1 (clk),
.clk_out1 (clk_10m),
.clk_out2 (clk_200m),
.reset (rst),
.locked (locked));
endmodule
```


2. 使用片内存储单元

Logi sm 中的 ROM 和 RAM


ROM

 

RAM

 

利用 Vivado 中的存储器
例化一个 16*3bit 的 RAM

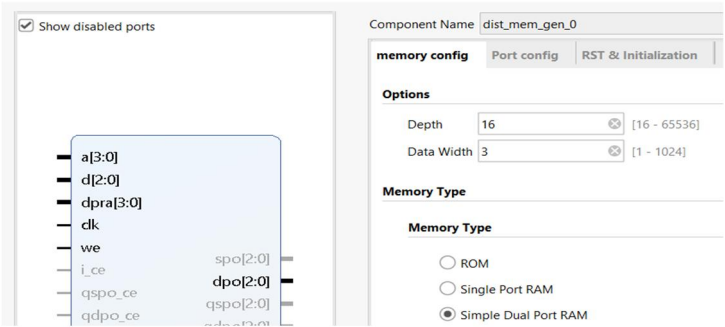

初始化

COE File Editor - lab07_ram.coe	
Key	Value
memory_initialization_radix	16
memory_initialization_vector	7 5 3 6 4 1 2 0 3 1 6

仿真文件代码


```
module tb( );
reg [3:0] dpra;
wire [2:0] dpo;
reg clk;
reg we;
reg [3:0] a;
reg [2:0] d;
initial
begin
    clk = 0;
    forever
        #5 clk = ~clk;
end
initial
begin
    a = 0; dpra=0; d=0; we=0;
    #20
    repeat(5)
    begin
        @(posedge clk); #1;
        dpra = dpra +1;
    end
    repeat(10)
    begin
        @(posedge clk); #1;
        a = $random%16;
        dpra = $random%16;
```

```

        d = $random%8;
        we = $random%2;
    end
    @(posedge clk); #1;
    a = 0;
    dpri = 0;
    d = 0;
    we = 0;
    #20 $stop;
end
dist_mem_gen_0 dist_mem_gen_0(
    .a (a),
    .d (d),
    .dpri (dpri),
    .clk (clk),
    .we (we),
    .dpo (dpo));
endmodule


```

其仿真波形如下图

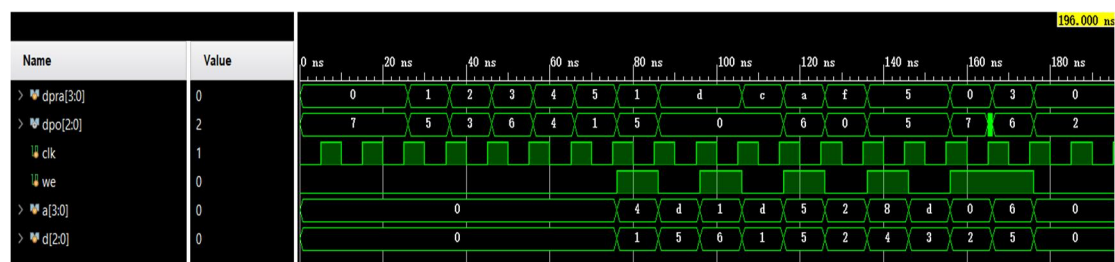

【实验练习】

1. 例化一个 16*8bit 的 ROM

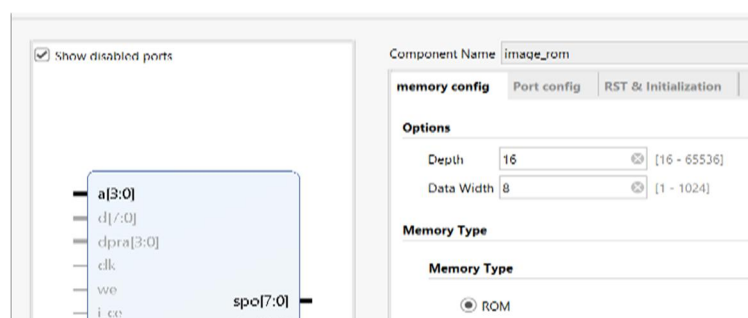

初始化

memory_initialization_radix	16
memory_initialization_vector	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f

代码

```

module rom(


```

```
input [3:0]a,
output [3:0]out
);
wire [7:0]spo;
assign out = spo[3:0];
image_rom rom(.a(a),.spo(spo));
endmodule
```

XDC 文件


```
1 ## Hexa Digit Display
2 set_property -dict { PACKAGE_PIN A14 IOSTANDARD LVCOS33 } [get_ports { out[0] }];
3 set_property -dict { PACKAGE_PIN A13 IOSTANDARD LVCOS33 } [get_ports { out[1] }];
4 set_property -dict { PACKAGE_PIN A16 IOSTANDARD LVCOS33 } [get_ports { out[2] }];
5 set_property -dict { PACKAGE_PIN A15 IOSTANDARD LVCOS33 } [get_ports { out[3] }];
6
7 ## FGAOL SWITCH
8 set_property -dict { PACKAGE_PIN D14 IOSTANDARD LVCOS33 } [get_ports { a[0] }];
9 set_property -dict { PACKAGE_PIN F16 IOSTANDARD LVCOS33 } [get_ports { a[1] }];
10 set_property -dict { PACKAGE_PIN G16 IOSTANDARD LVCOS33 } [get_ports { a[2] }];
11 set_property -dict { PACKAGE_PIN H14 IOSTANDARD LVCOS33 } [get_ports { a[3] }];
```

结果

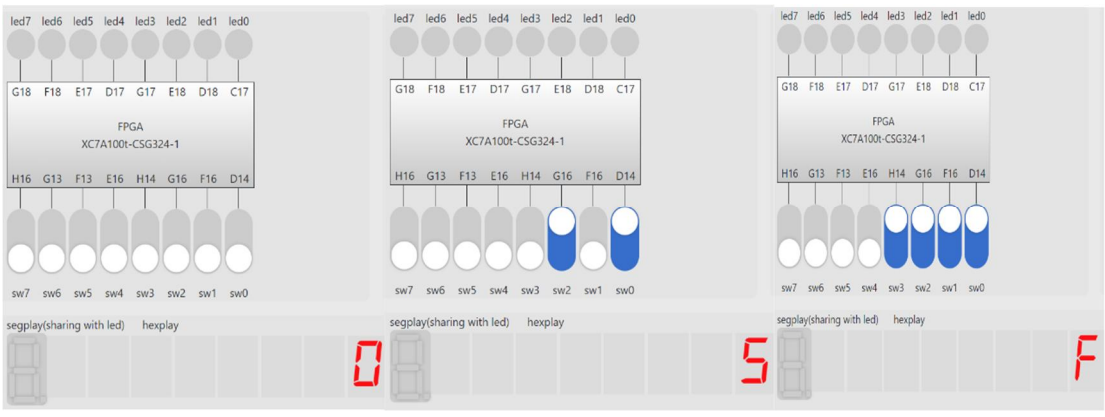

2. 式将开关的十六进制数值在两个数码管上显示

例化一个 16*4bit 的 ROM

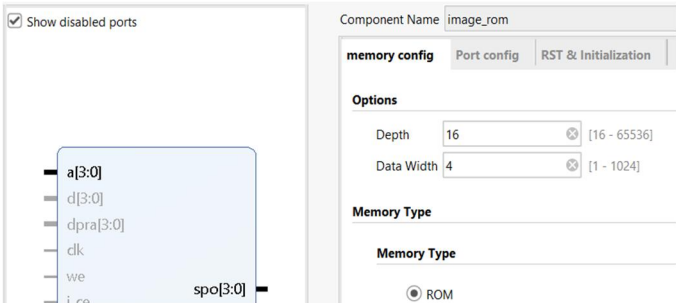

初始化

memory_initialization_radix	16
memory_initialization_vector	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f

例化 10Mhz 的时钟

IP SymbolResource

☒ Show disabled ports

+

s_axi_lite

+

CLK_IN1_D

+

CLK_IN2_D

+

CLKFB_IN_D

clkfb_out_d

+

s_axi_aclk

clk_stop[3:0]

s_axi_aresetn

clk_glitch[3:0]

reset

interrupt

resetn

clk_oor[3:0]

ref_clk

clk_out1

user_clk0

locked

user_clk1

user_clk2

user_clk3

clk_in1

Component Nameclk_10m

Clocking OptionsOutput ClocksPort Renamin

The phase is calculated relative to the active input cloc

Output Clock	Port Name	Output Freq (MHz) Requested
<input checked="" type="checkbox"/> clk_out1	clk_out1	10.000
<input type="checkbox"/> clk_out2	clk_out2	20.000
<input type="checkbox"/> clk_out3	clk_out3	100.000
<input type="checkbox"/> clk_out4	clk_out4	100.000
<input type="checkbox"/> clk_out5	clk_out5	100.000
<input type="checkbox"/> clk_out6	clk_out6	100.000
<input type="checkbox"/> clk_out7	clk_out7	100.000

☐ USE CLOCK SEQUENCING

Output Clock	Sequence Number
clk_out1	1
clk_out2	1

Verilog 代码

```
module rom(
input clk,
input [7:0]sw,
output reg [3:0]out,
output reg [2:0]an
);
wire clk_out1;
wire [3:0]spo0,spo1;
image_rom rom0(.a(sw[3:0]),.spo(spo0));
image_rom rom1(.a(sw[7:4]),.spo(spo1));
clk_10m clk_10m(.clk_in1(clk),.reset(1'b0),.clk_out1(clk_out1));
always@(*)
begin
case(clk_out1)
0: begin
an = 3'b0;
out = spo0;
end
1: begin
an = 3'b1;
out = spo1;
end
endcase
end
endmodule
```


XDC 文件


```

1  ## Clock signal
2  set_property -dict { PACKAGE_PIN E3   IOSTANDARD LVCOS33 } [get_ports { clk }]; #IO_L12P_T1_MRCC_35 Sch=clk100mhz
3  ## Hexa Digit Display
4  set_property -dict { PACKAGE_PIN A14  IOSTANDARD LVCOS33 } [get_ports { out[0] }];
5  set_property -dict { PACKAGE_PIN A13  IOSTANDARD LVCOS33 } [get_ports { out[1] }];
6  set_property -dict { PACKAGE_PIN A16  IOSTANDARD LVCOS33 } [get_ports { out[2] }];
7  set_property -dict { PACKAGE_PIN A15  IOSTANDARD LVCOS33 } [get_ports { out[3] }];
8  ##
9  set_property -dict { PACKAGE_PIN B17  IOSTANDARD LVCOS33 } [get_ports { an[0] }];
10 set_property -dict { PACKAGE_PIN B16  IOSTANDARD LVCOS33 } [get_ports { an[1] }];
11 set_property -dict { PACKAGE_PIN A18  IOSTANDARD LVCOS33 } [get_ports { an[2] }];
12
13 ## FGAOL SWITCH
14 set_property -dict { PACKAGE_PIN D14  IOSTANDARD LVCOS33 } [get_ports { sw[0] }];
15 set_property -dict { PACKAGE_PIN F16  IOSTANDARD LVCOS33 } [get_ports { sw[1] }];
16 set_property -dict { PACKAGE_PIN G16  IOSTANDARD LVCOS33 } [get_ports { sw[2] }];
17 set_property -dict { PACKAGE_PIN H14  IOSTANDARD LVCOS33 } [get_ports { sw[3] }];
18 set_property -dict { PACKAGE_PIN E16  IOSTANDARD LVCOS33 } [get_ports { sw[4] }];
19 set_property -dict { PACKAGE_PIN F13  IOSTANDARD LVCOS33 } [get_ports { sw[5] }];
20 set_property -dict { PACKAGE_PIN G13  IOSTANDARD LVCOS33 } [get_ports { sw[6] }];
21 set_property -dict { PACKAGE_PIN H16  IOSTANDARD LVCOS33 } [get_ports { sw[7] }];
22
23
24 set_property -dict { PACKAGE_PIN D17  IOSTANDARD LVCOS33 } [get_ports { out[4] }];
25 set_property -dict { PACKAGE_PIN E17  IOSTANDARD LVCOS33 } [get_ports { out[5] }];
26 set_property -dict { PACKAGE_PIN F18  IOSTANDARD LVCOS33 } [get_ports { out[6] }];
27 set_property -dict { PACKAGE_PIN G18  IOSTANDARD LVCOS33 } [get_ports { out[7] }];

```

结果

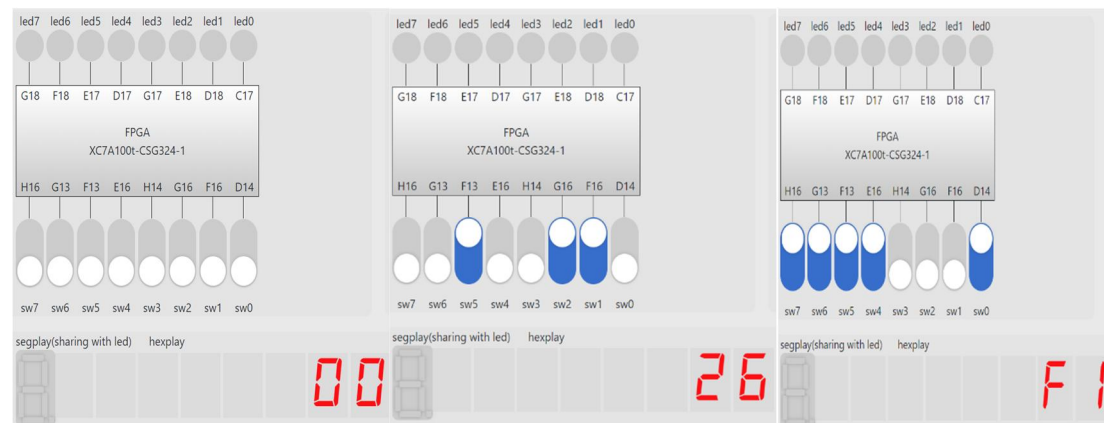

3. 设计一个精度为 0.1 秒的计时器

Verilog 代码

```

module display(
    input clk,
    input rst,
    output reg [3:0] out,
    output reg [2:0] an
);
//create 10mhz clk
wire clk_out1;
clk_10m clk_10m(
    .clk_in1(clk),
    .reset(rst),
    .clk_out1(clk_out1)

```

```

    );
    //get time(min,sec,...)
    wire [3:0]tenth,sec,ten_sec,min;
    count_time count_time(
        .clk_10m(clk_out1),
        .rst(rst),.tenth(tenth),
        .sec(sec),.ten_sec(ten_sec),
        .min(min)
    );
    //display
    reg [1:0]count;
    always@(posedge clk_out1)
    begin
        if(rst) count <= 2'b0;
        else count <= count + 2'b1;
    end
    always@(*)
    begin
        case(count)
            2'h0:begin
                an <= 3'h0;
                out <= tenth;
            end
            2'h1:begin
                an <= 3'h1;
                out <= sec;
            end
            2'h2:begin
                an <= 3'h2;
                out <= ten_sec;
            end
            2'h3:begin
                an <= 3'h3;
                out <= min;
            end
        endcase
    end
endmodule

module count_time(
    input clk_10m,
    input rst,
    output reg [3:0] tenth, sec, ten_sec, min
);

```

```

//create 0.1s pulse signal
reg [19:0]count;
wire pulse;
always@(posedge clk_10m or posedge rst)
begin
    if(rst || count >= 20'hf423f) //hex f 423f = dec 999 999
        count <= 20'h0;
    else
        count <= count + 20'h1;
end
assign pulse = (count == 20'h1);
//count time
//tenth sec
always@(posedge clk_10m or posedge rst)
begin
    if(rst) tenth <= 4'h4;
    else if(pulse)
    begin
        if(tenth >= 4'h9) tenth <= 4'h0;
        else
            tenth <= tenth + 4'h1;
    end
end
//sec
always@(posedge clk_10m or posedge rst)
begin
    if(rst) sec <= 4'h3;
    else if(pulse)
    begin
        if(sec >= 4'h9 && tenth >= 4'h9)
            sec <= 4'h0;
        else if(tenth >= 4'h9) sec <= sec + 4'h1;
    end
end
//ten_sec
always@(posedge clk_10m or posedge rst)
begin
    if(rst) ten_sec <= 4'h2;
    else if(pulse)
    begin
        if(ten_sec >= 4'h5 && sec >= 4'h9 && tenth >= 4'h9)
            ten_sec <= 4'h0;
        else if(sec >= 4'h9 && tenth >= 4'h9) ten_sec <= ten_sec +
4'h1;
    end
end

```

```

end
//min
always@(posedge clk_10m or posedge rst)
begin
    if(rst) min <= 4'h1;
    else if(pulse)
    begin
        if(min >= 4'h9 && ten_sec >= 4'h5 && sec >= 4'h9 && tenth >=
4'h9)

            min <= 4'h0;
        else if(ten_sec >= 4'h5 && sec >= 4'h9 && tenth >= 4'h9) min
<= min + 4'h1;
    end
end
endmodule

```


XDC 文件

```

1 ## Clock signal
2 set_property -dict { PACKAGE_PIN E3 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { clk }]; #IO_L12P_T1_MRCC_35 Sch=clk100mhz
3 #create_clock -add -name sys_clk_pin -period 10.00 -waveform {0 5} [get_ports {CLK100MHZ}];
4 ## FPGA0L BUTTON & SOFT_CLOCK
5 set_property -dict { PACKAGE_PIN B18 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { rst }];
6 ## Hexa Digit Display
7 set_property -dict { PACKAGE_PIN A14 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { out[0] }];
8 set_property -dict { PACKAGE_PIN A13 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { out[1] }];
9 set_property -dict { PACKAGE_PIN A16 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { out[2] }];
10 set_property -dict { PACKAGE_PIN A15 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { out[3] }];
11 ##
12 set_property -dict { PACKAGE_PIN B17 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { an[0] }];
13 set_property -dict { PACKAGE_PIN B16 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { an[1] }];
14 set_property -dict { PACKAGE_PIN A18 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { an[2] }];

```

结果

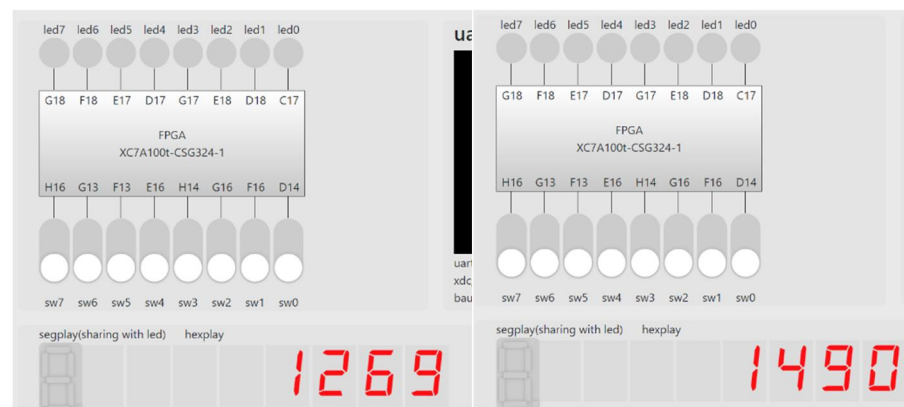

【总结与思考】

通过本次实验我们熟悉了 FPGA0L 在线实验平台结构及使用，掌握了 FPGA 开发各环节也学会了如何使用 IP 核。